
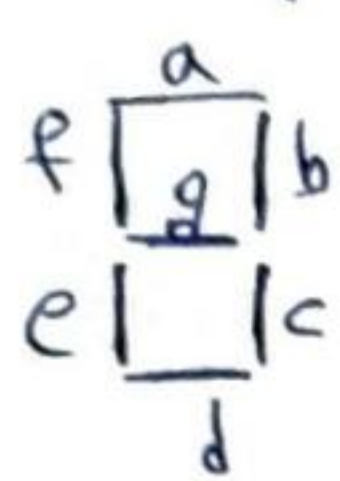


7 seg







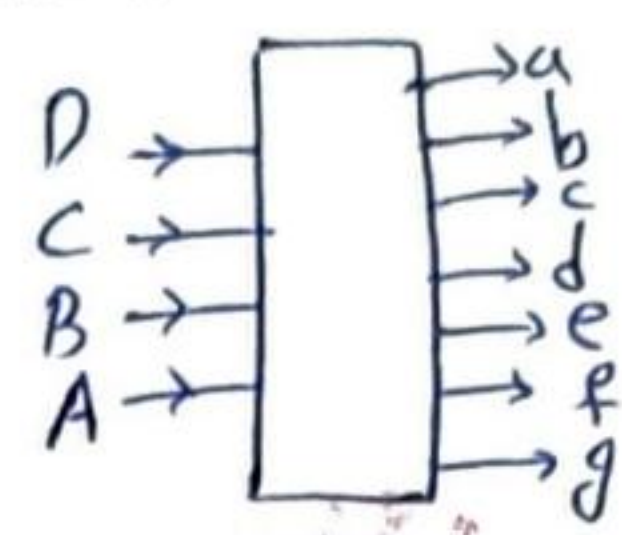


0 → a, b, c, d, e, f
 1 → b, c
 000 000

ABCD



	A	B	C	D	abc	def	g		ABCD	abc	def	g
0	0	0	0	0	111	111	0	8	1000	111	111	1
1	0	0	0	1	011	000	0	9	1001	111	101	1
2	0	0	1	0	110	110	1	A	1010	111	011	1
3	0	0	1	1	111	100	1	b	1011	001	111	1
4		0	1	0	011	001	1	[1100	100	111	0
5		0	1	1	101	101	1	d	1101	011	110	1
6		0	1	0	101	111	1	E	1110	100	111	1
7		0	1	1	111	000	0	F	1111	100	011	1

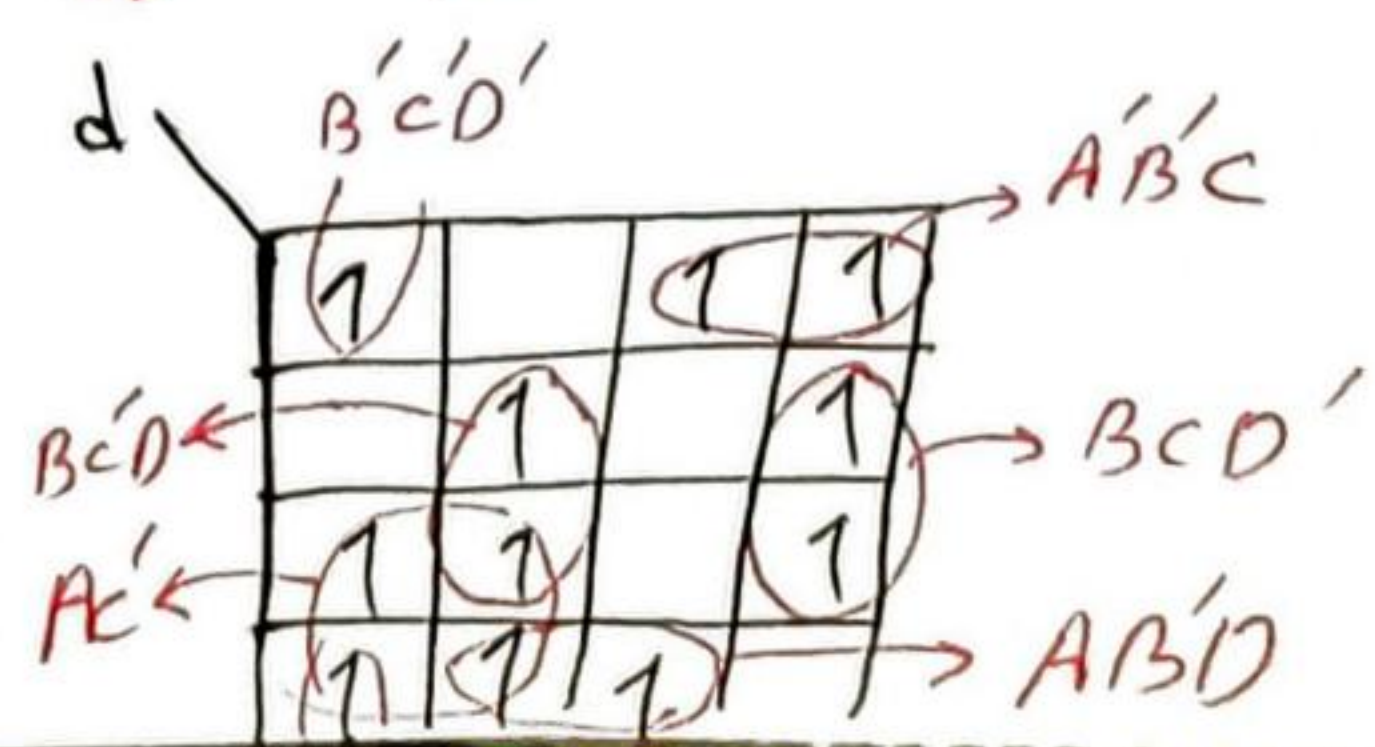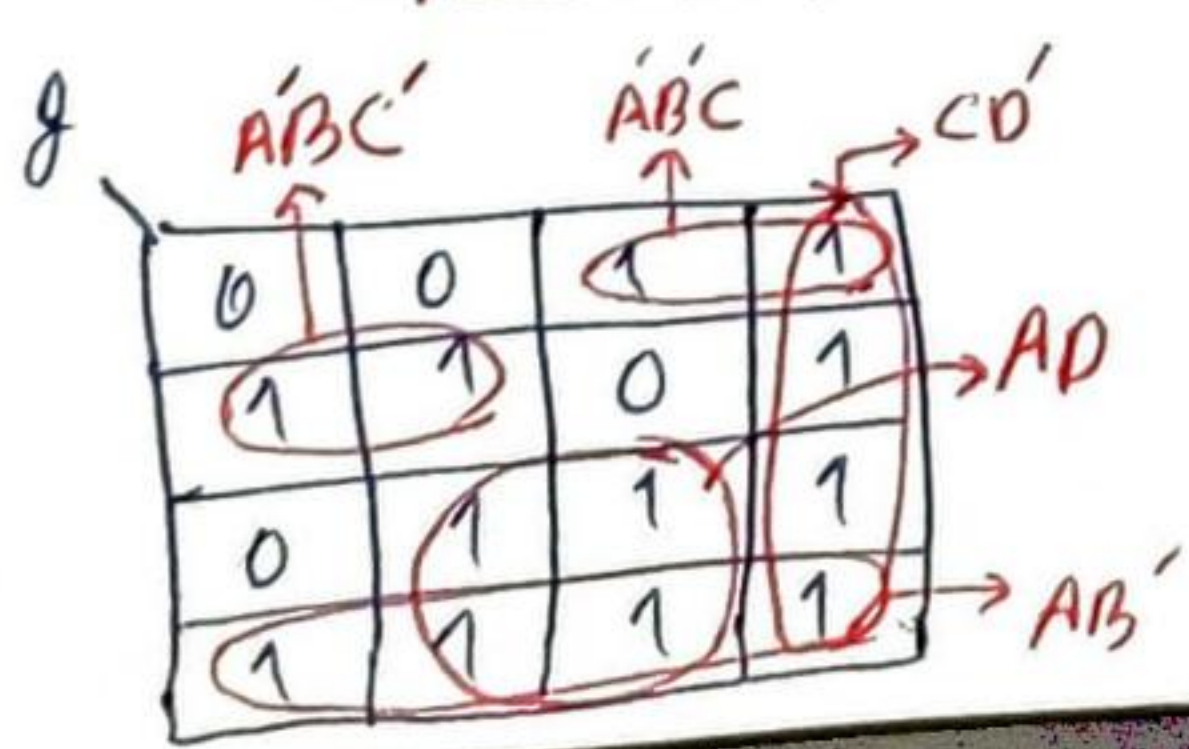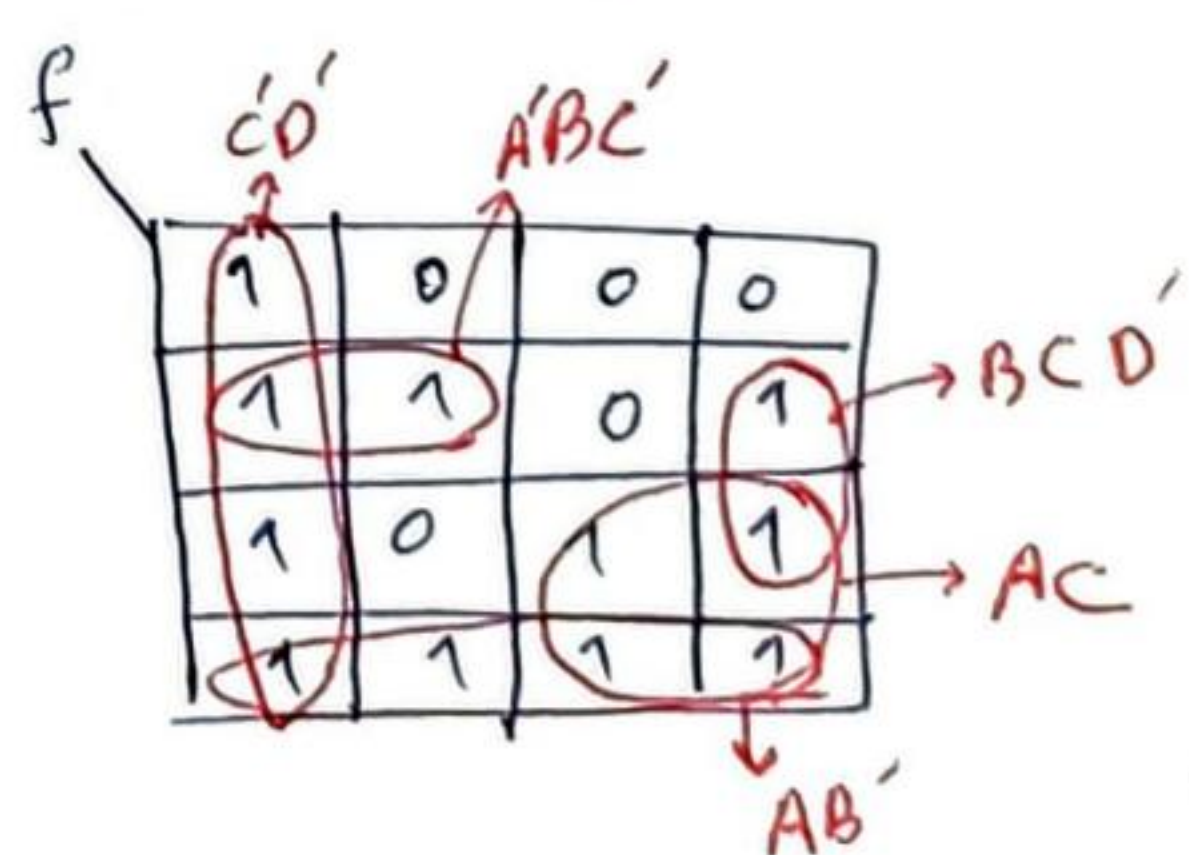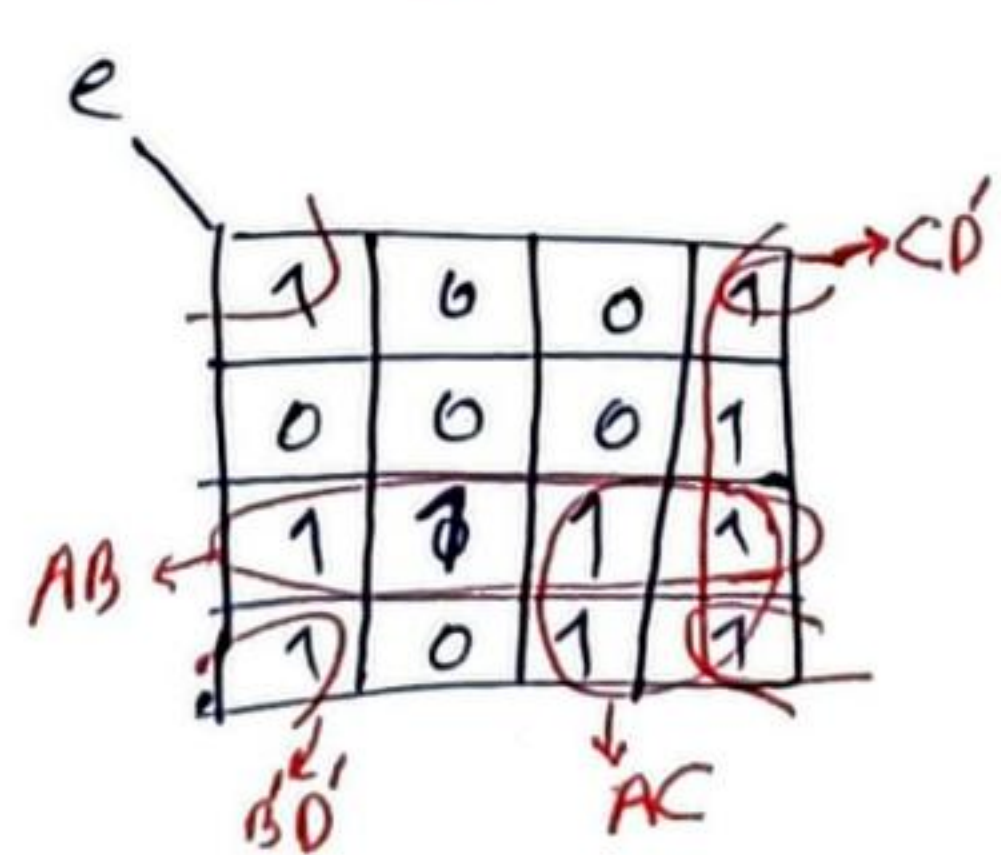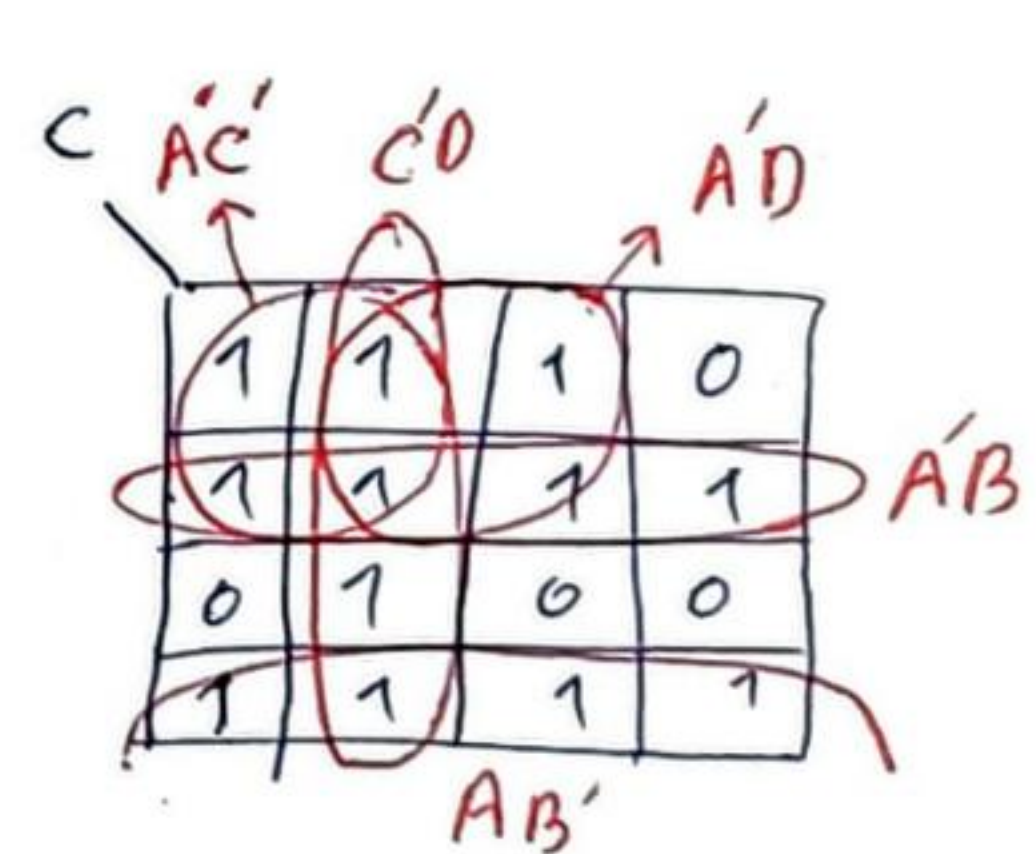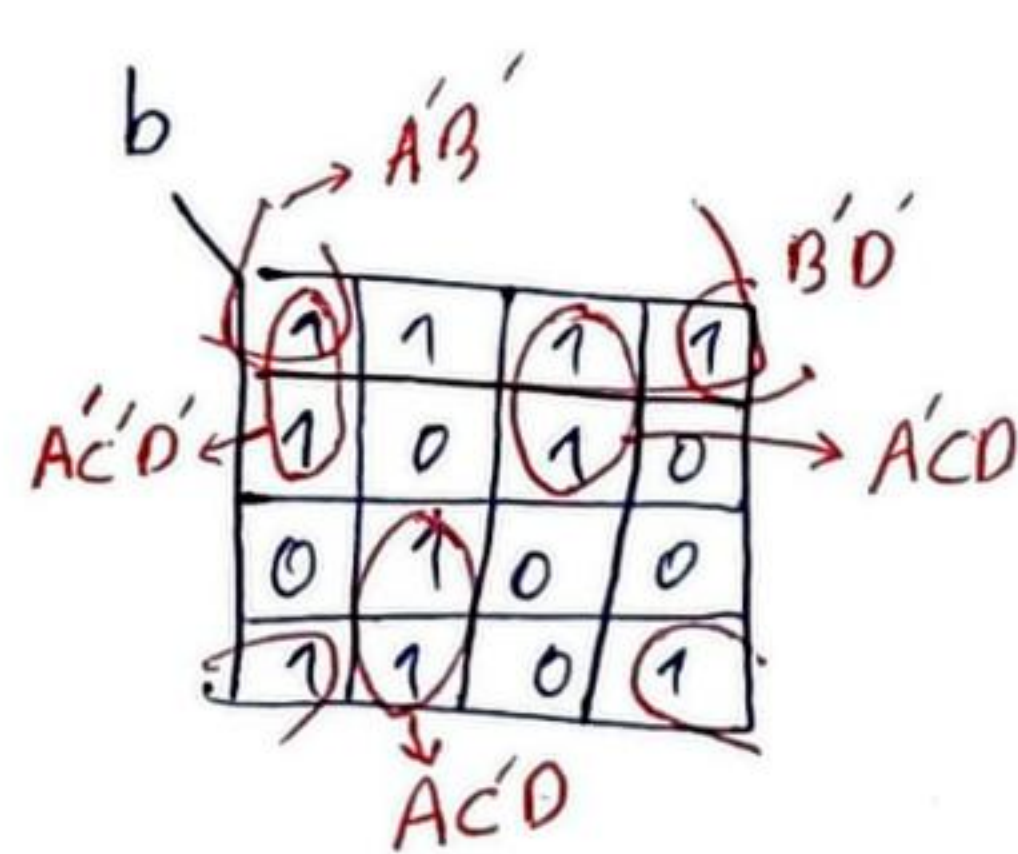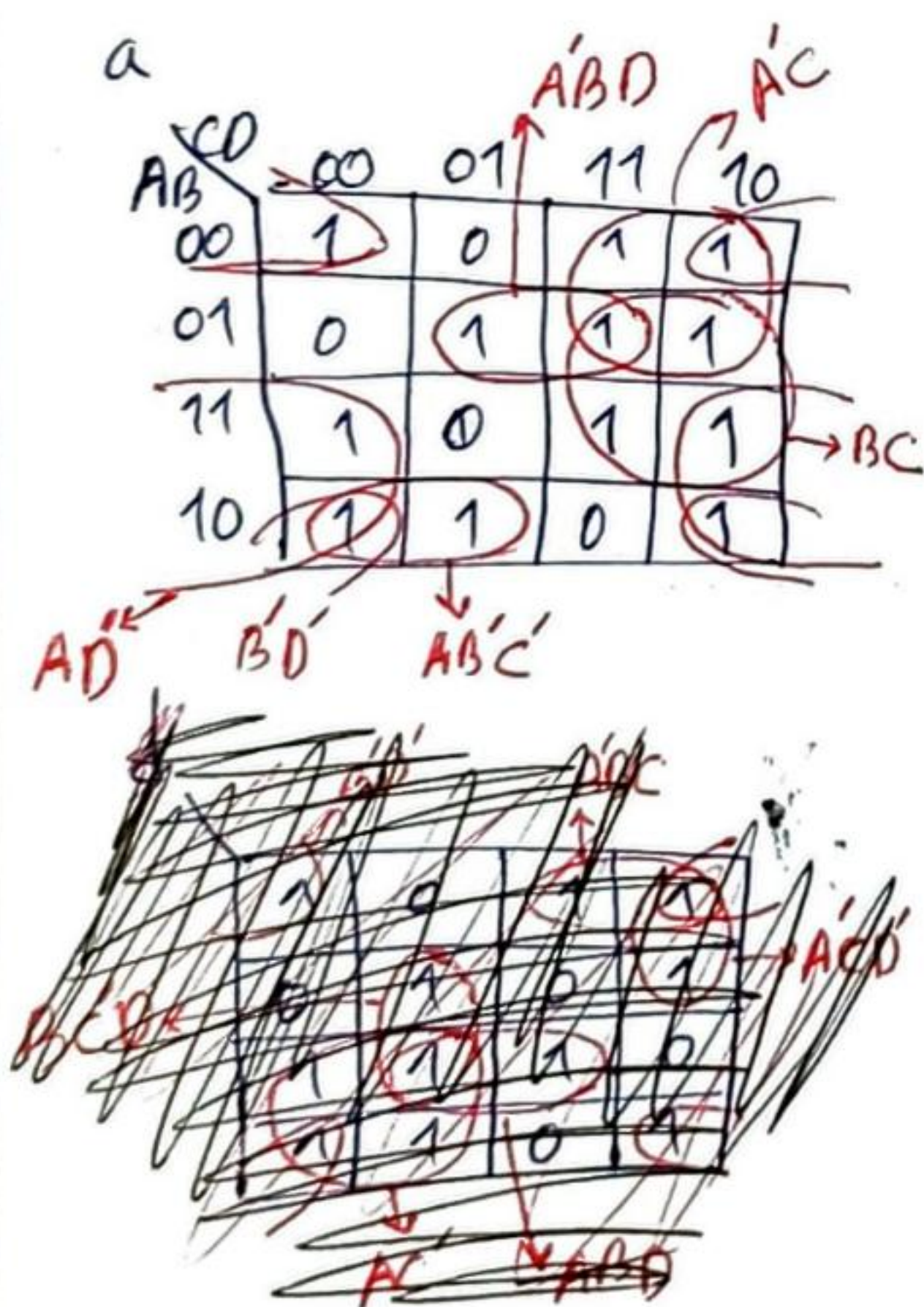

$$a = B'D' + BC + AD' + AB'C' + A'BD + A'C$$

$$b = B'D' + A'B' + AC'D + A'C'D' + A'CD$$

$$c = AB' + A'B + A'C' + C'D + AD$$

$$d = AC' + ABD + BC'D + A'BC + A'CD' + B'CD + BCD'$$

$$e = B'D' + AC + AB + CD'$$

$$f = C'D' + AB' + AC + A'BC' + BCD'$$

$$g = AB' + AD + CD' + A'BC + A'BC'$$